

Problema 917: ¿Calcula la resistencia equivalente de un conjunto de tres resistencias en serie de 10, 15 y 20Ω?

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 10\Omega + 15\Omega + 20\Omega = 45\Omega$$